

Lab03: MIPS 处理器部件实现 B

Targeting on Digilent Anvyl

Lab 03: MIPS 处理器部件实现 B

实验简介

本实验旨在使读者实现 MIPS 处理器的部件—Data memory, Instruction memory 和 Registers 三大存储器件。

实验目标

在完成本实验后，您将学会：

- 理解 CPU 的寄存器和内存
- 使用 Verilog 语言设计存储器件
- 使用 ISim 进行行为仿真

实验过程

本实验旨在使读者掌握 MIPS 处理器中内存和寄存器的设计。在本实验中，利用 Verilog HDL 语言描述硬件逻辑实现和仿真内存和寄存器。

实验由以下几个部分组成：

1. Instruction memory 的实现
2. Data Memory 的实现
3. Register 的实现
4. 有符号扩展的实现

Instruction memory 的实现

Step 1

➡ MIPS 的基本架构如图 1 所示，包括 Control，ALU 这样的组合逻辑单元，也包括如 instruction memory，Data memory 和 Registers file 存储单元。本实验主要实现三大存储单元。

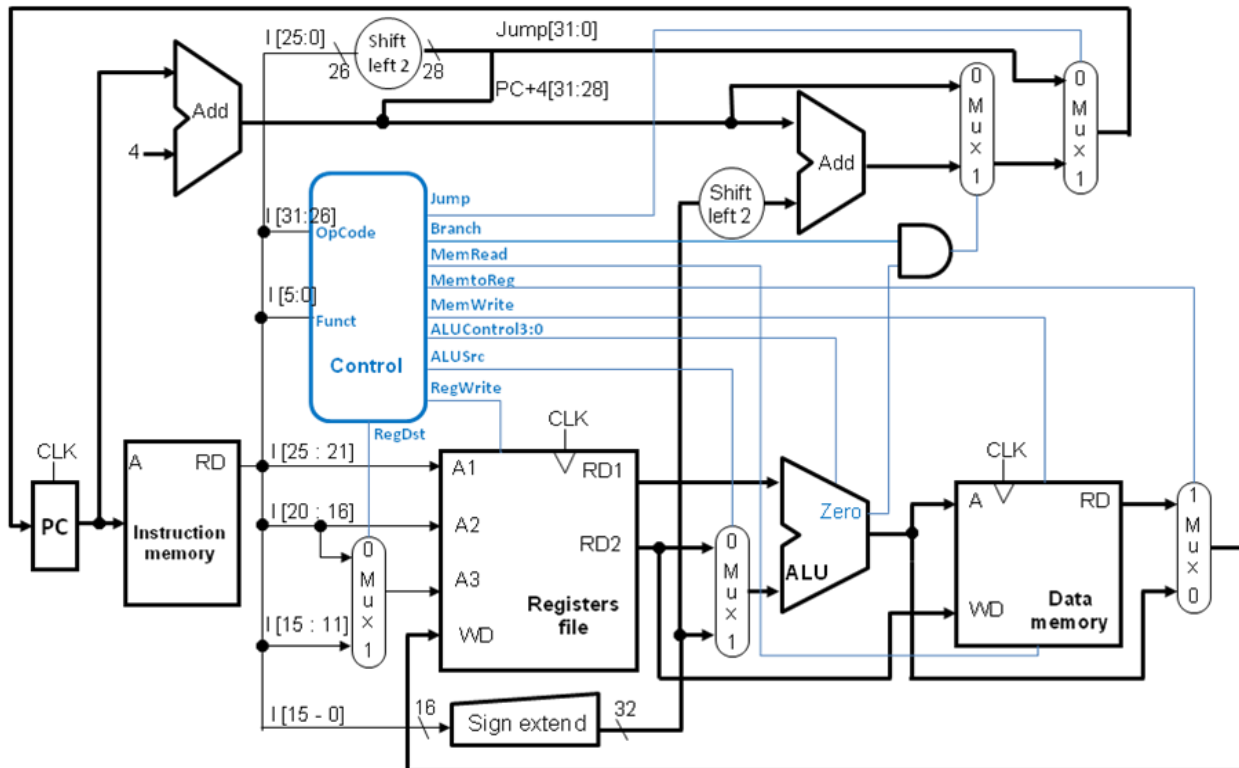


图 1. MIPS 处理器基本架构

➡ 处理器指令运行过程可以包括取指令、指令译码、执行、内存操作、寄存器回写，这些操作会对三种存储设备进行读或者写，但是不会同时对同一存储设备进行读写。所以为了实现单周期的 MIPS，做这样一个设计，Instruction Memory 用组合逻辑实现，完成类似于 ROM 的功能，仅作读操作；而 Data memory 和 Register 的读操作组合逻辑实现，而写操作有时序逻辑来实现。

 


图 2. MIPS 存储设备

- 打开 ISE 工具，新建工程(注：本实验使用 ISE 13.4)

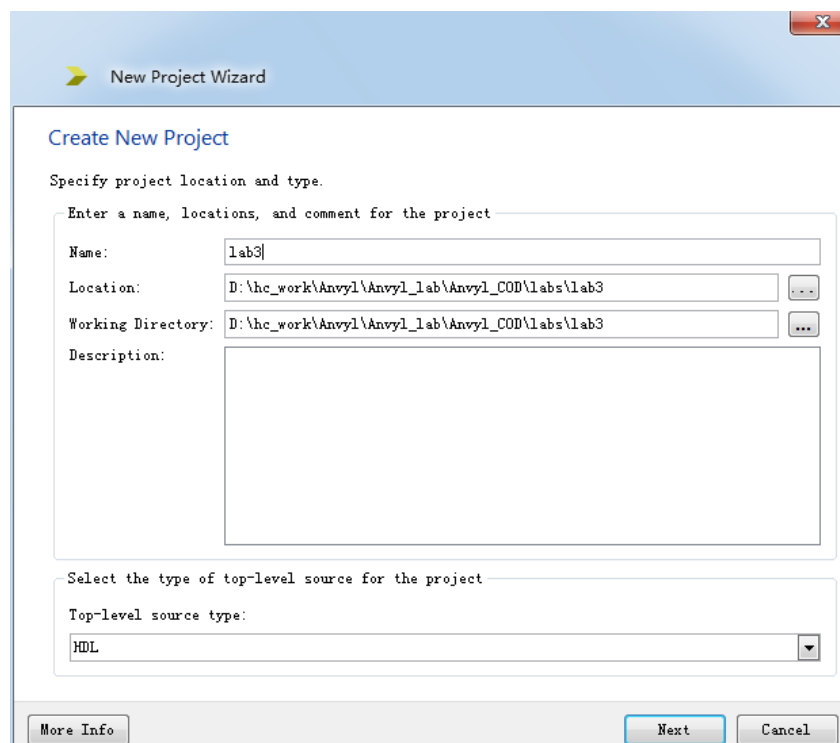


图 3. 创建新工程

- 选择 FPGA 型号、综合和仿真工具、推荐描述语言等配置

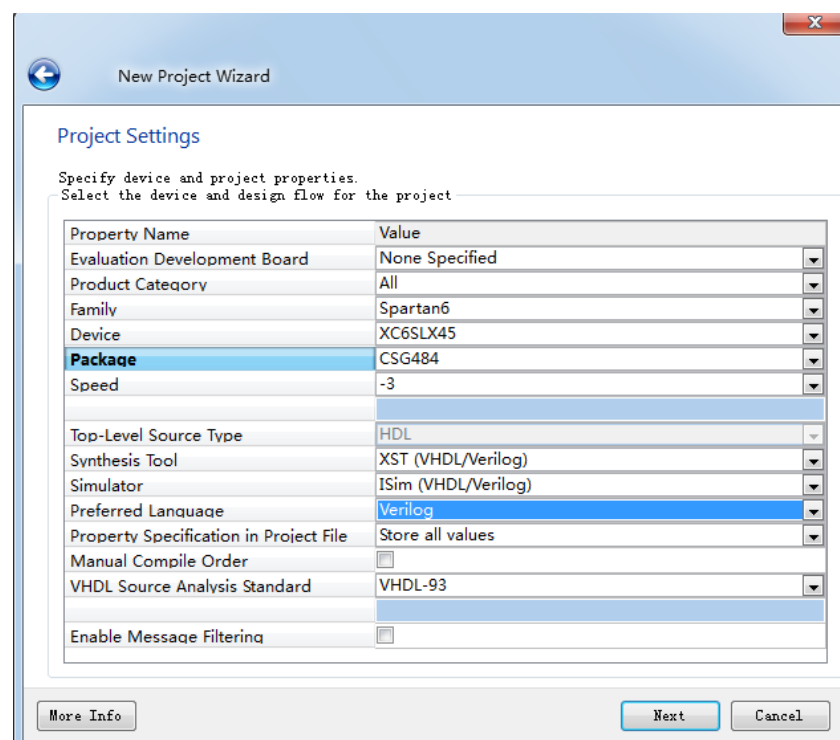


图 4. 新工程设置

- 创建 Data_memory.v 文件，其中 readmemh 用作 ROM 的初始化使用。

```

21 module Instruction_memory(
22     input [31:0] ImemRdAddr,
23     output reg [31:0] Instruction
24 );
25
26 reg [31:0] InstMem [0:255]; //memory space for storing instructions
27
28 //initial the instruction and data memory
29 initial
30 begin
31     $readmemh("Instruction",InstMem,8'h0);
32 end
33
34 always @(ImemRdAddr)
35 begin
36     Instruction <= InstMem[ImemRdAddr];
37 end
38 endmodule

```

图 5. Instruction Memory Verilog 描述

- 添加 Testbench 仿真文件进行行为级仿真。
- 添加激励，即输入信号的控制。


```

33 // Instantiate the Unit Under Test (UUT)
34 Instruction_memory uut (
35     .ImemRdAddr(ImemRdAddr),
36     .Instruction(Instruction)
37 );
38
39 reg [7:0] index;
40 initial begin
41     // Initialize Inputs
42     ImemRdAddr = 0;
43     index = 0;
44     // Wait 100 ns for global reset to finish
45     #100;
46     for(index = 0;index<=255;index = index +1)
47     begin
48         #10 ImemRdAddr <= index ;
49     end
50
51     // Add stimulus here
52

```

图 6. 添加输入信号的激励

 - 打开 ISim 进行仿真，观察波形，查看仿真结果，是否满足当初的设计。如果有错，检查代码，重新仿真。



Data Memory 的实现

Step 2



Data memory 是用来存储运行完成的数据，或者初始化的数据。其中用于控制 Data memory 的读写信号，可以由一个信号来控制，高低电平控制读写，即图 14 所描述的；或者由图 1 所绘的，分别用两个信号来控制读写。

- 创建 Data_memory.v 文件。

```
20 //////////////////////////////////////////////////
21 module Data_memory(
22     input Clk,
23     input [31:0] DmemAddr,
24     output [31:0] DmemRdData,
25     input DmemWrite,
26     input [31:0] DmemWrData
27 );
28
29 reg [31:0] DataMem [0:255]; //memory space: 256*32bits
30
31 //initial the instruction and data memory
32 initial
33 begin
34     $readmemh("Data",DataMem,10'h0);
35 end
36
37 always @ (posedge Clk)
38 begin
39     if(DmemWrite == 1'b1)
40         DataMem[DmemAddr] <= DmemWrData;
41 end
42
43
44 assign DmemRdData = (DmemWrite == 1'b0)? DataMem[DmemAddr]:0;
```

图 8. Data memory Verilog 描述

- 创建 Data_memory_tb.v 测试文件，添加激励信号，进行行为仿真。

```
45 reg [7:0] index;
46 initial begin
47     // Initialize Inputs
48     Clk = 0;
49     DmemAddr = 0;
50     DmemWrData = 0;
51     DmemWrite = 1;
52     //write data into memory
53     for(index = 0;index<=7;index = index +1)
54     begin
55         #10;
56         DmemAddr <= index ;
57         DmemWrData <= index;
58     end
59     //read data from memory
60     DmemWrite = 0;
61     for(index = 0;index<=7;index = index +1)
62     begin
63         #10;
64         DmemAddr <= index ;
65     end
66 end
67 //Clock Generator
68 always #2 Clk = !Clk;
```

图 9. 添加激励信号

- 打开 ISim 进行仿真，观察波形，查看仿真结果，是否满足当初的设计。如果有错，检查代码，重新仿真。

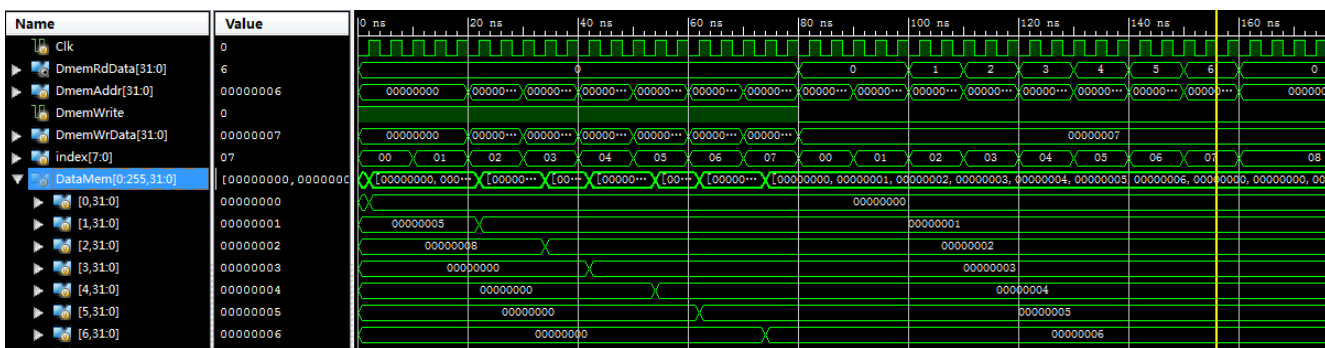


图 10. Data memory 仿真结果

Register 的实现

Step 3



MIPS 处理器有 32 个寄存器，每个寄存器均是 32bit。用作数据的缓存。

- 创建 register.v 文件。由于 register 的设计与 Data memory 区别不大，所以这里不作详述。

```
20 //////////////////////////////////////////////////
21 module register(
22     input Clk,
23     input [4:0] RegARdAddr,
24     input [4:0] RegBRdAddr,
25     input [4:0] RegWrAddr,
26     input [31:0] RegWrData,
27     input RegWrite,
28     output [31:0] RegARdData,
29     output [31:0] RegBRdData
30 );
31 |
32     reg [31:0] regFile[0:31]; //32 x 32bit registers
33
34 initial
35 begin
36     $readmemh("register",regFile,32'h0);
37 end
38
39 //write on falling clock edge
40 always @ (negedge Clk)
41     if(RegWrite == 1'b1)
42         regFile[RegWrAddr]<= RegWrData;
43
44 assign RegARdData = (RegARdAddr != 0) ? regFile[RegARdAddr] : 0;
45 assign RegBRdData = (RegBRdAddr != 0) ? regFile[RegBRdAddr] : 0;
```

图 11. register Verilog 描述

- 创建 register_tb.v 测试文件，添加激励信号，进行行为仿真。
- 打开 ISim 进行仿真，观察波形，查看仿真结果，是否满足当初的设计。如果有错，检查代码，重新仿真。